

1- Monociclo ou SingleCiclo

a) Monte a tabela para implementar a unidade de controle ( 7 pontos )

b) Miminizar as equações para cada sinal de controle usando mapa de karnaug. Desenhe o circuito final ( 8 pontos)

